



Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών & Πληροφορικής

Δοκιμή και Αξιοπιστία Ηλεκτρονικών Συστημάτων


Εαρινό Εξάμηνο 2024

Scan Testing Circuit

Χρήστος Δημητρέσης


4351

cs04351@uoi.gr

 

Περιεχόμενα

Ερώτημα 1.1 :	2
Υλοποίηση Testable-Ready Circuit Under Test	2
Δημιουργία Scan D- Flip Flop	2
Δημιουργία Circuit Under Test (CUT)	3
Δημιουργία Testable-Ready Circuit Under Test (TRCUT)	5
Ερώτημα 1.2 :	9
Υλοποίηση Testbench για το TRCUT	9
Στιγμιότυπα Testbench και επεξήγηση	13
Επεξήγηση λειτουργίας της αλυσίδας σάρωσης για το πρώτο διάνυσμα εισόδου -> "0000"	18
Ερώτημα 1.3 :	25
Χρόνος Scan Testing	25

 

Ερώτημα 1.1 :

Υλοποίηση Testable-Ready Circuit Under Test

Δημιουργία Scan D- Flip Flop

Ο κώδικας [code snippet 01](#) δημιουργεί ένα Scan D Flip Flop σε γλώσσα VHDL με την ζητούμενη λειτουργικότητα για να χρησιμοποιηθεί παρακάτω στον έλεγχο του κυκλώματος με την μέθοδο του Scan Testing.


```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity scanDFF is port( clock      : in std_logic;
                       d_in       : in std_logic;
                       serial_input : in std_logic;
                       q_out       : out std_logic;
                       selected_mode : in std_logic);
end entity;


architecture behavior of scanDFF is
    signal reg : std_logic := 'X';
begin
    process(clock)
    begin
        if rising_edge(clock) then
            case selected_mode is
                when '0'    => reg <= d_in;
                when '1'    => reg <= serial_input;
                when others => reg <= 'X';
            end case;
        end if;
    end process;

    q_out <= reg;
end architecture;
```

code_snippet_01

 

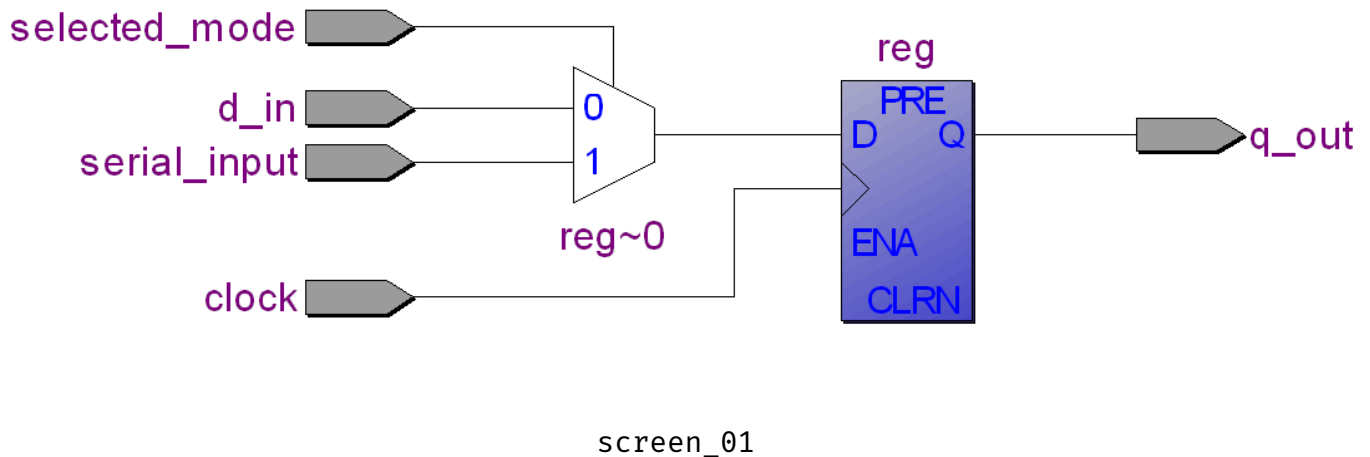
Συνθέτοντας το κύκλωμα [code_snippet_01](#) στο quartus προκύπτει το παρακάτω κύκλωμα ([screen_01](#)) σε επίπεδο RTL πράγμα που επιβεβαιώνει την ορθότητα της σχεδίασης του.



Δημιουργία Circuit Under Test (CUT)

Ο κώδικας [code_snippet_02](#) δημιουργεί το ζητούμενο κυκλώμα CUT

 Συνθέτοντας το κύκλωμα [code_snippet_02](#) στο quartus προκύπτει η παρακάτω σχεδίαση ([screen_02](#)) σε επίπεδο RTL. Η ταύτιση της σχεδίασης σε επίπεδο RTL του quartus με την εικόνα της εκφώνησης επιβεβαιώνει την ορθότητα του κυκλώματος.



```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity Circuit_Under_Test is port(  a : in std_logic;
                                     b : in std_logic;
                                     c : in std_logic;
                                     d : in std_logic;
                                     i : out std_logic;
                                     j : out std_logic);
end entity;


architecture dataFlow of Circuit_Under_Test is
    signal e, f, g, h : std_logic;
begin

    -- First Level --
    e <= a xor b;
    f <= c xor d;
    g <= a xor c;
    h <= b xor d;


    -- Second Level --
    i <= e and f;
    j <= g or h;

end architecture dataFlow;
```

code_snippet_02

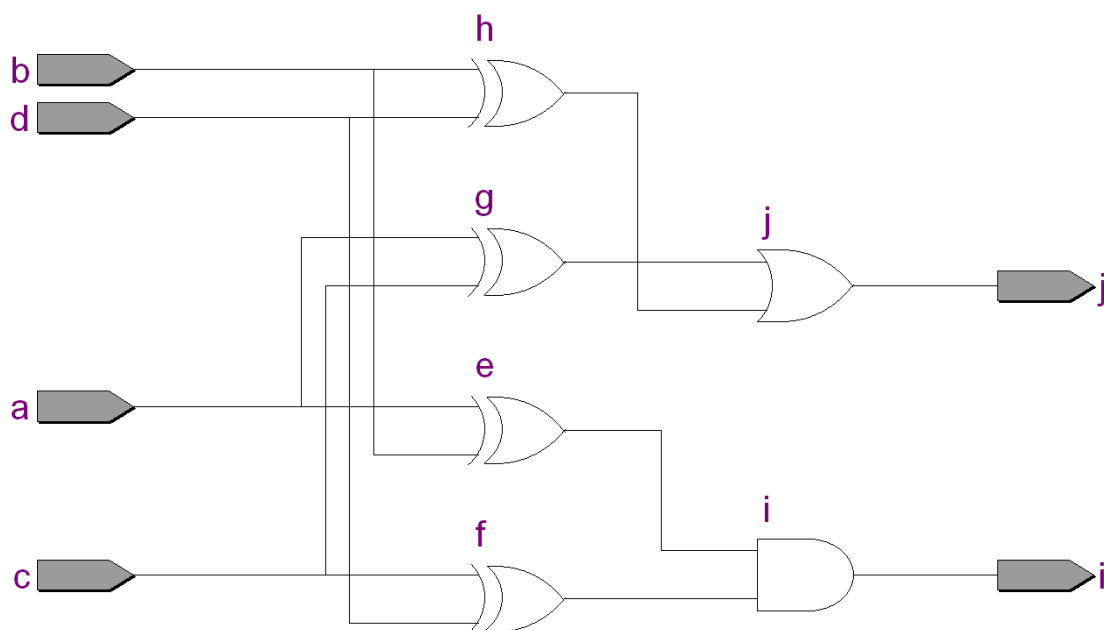



screen_02

 

Δημιουργία Testable-Ready Circuit Under Test (TRCUT)

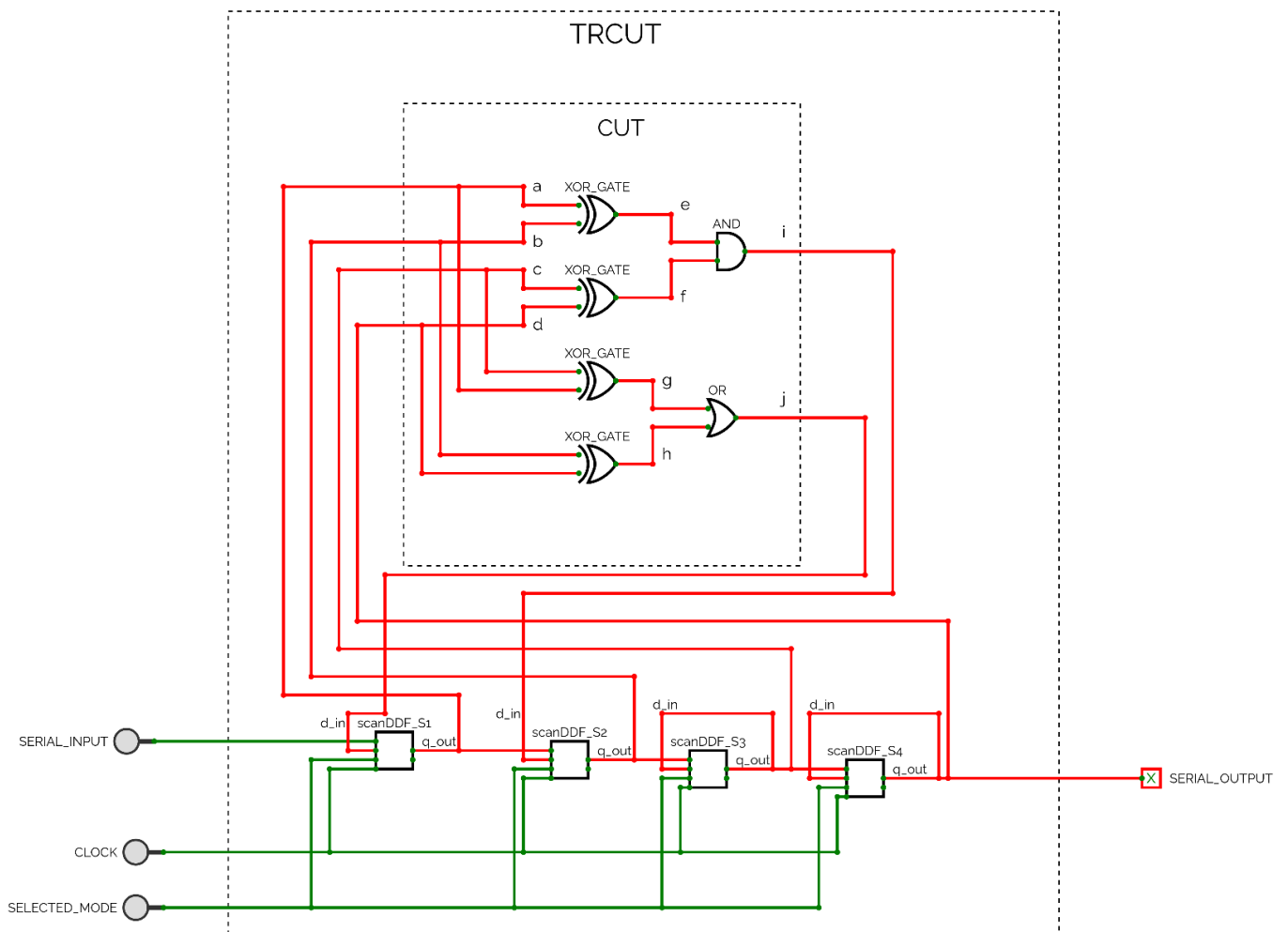Ο κώδικας [code snippet 03](#) δημιουργεί το κυκλωμα TRCUT σε γλώσσα VHDL με την λειτουργικότητα της εκφώνησης. Το παρακάτω σχηματικό επεξηγεί την τοπολογία του. Ουσιαστικά συνδέουμε το CUT που δημιουργήσαμε προηγουμένως με 4 scanDFFs της μορφής που δημιουργήσαμε προηγουμένως. Δηλαδή το TRCUT αποτελείται από το CUT συνδεδεμένο κατάλληλα με 4 scanDFFs τα οποία αποτελούν την αλυσίδα σάρωσης.



 

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity Test_Ready_Circuit_Under_Test is port(
    clock          : in std_logic;
    serial_input   : in std_logic;
    selected_mode  : in std_logic;
    serial_output  : out std_logic);
end entity;

architecture dataFlow of Test_Ready_Circuit_Under_Test is


    component scanDFF is
        port (
            clock : in std_logic;
            d_in  : in std_logic;
            serial_input : in std_logic;
            q_out : out std_logic;
            selected_mode : in std_logic
        );
    end component;

    component Circuit_Under_Test is
        port (
            a, b, c, d : in std_logic;
            i, j       : out std_logic
        );
    end component;

    signal i_signal, j_signal, dff_q_out_1,
    dff_q_out_2, dff_q_out_3, dff_q_out_4 : std_logic := 'X';

begin

     Circuit_Under_Test_inst : Circuit_Under_Test
        port map (
            a => dff_q_out_1,
            b => dff_q_out_2,
            c => dff_q_out_3,
            d => dff_q_out_4,
            i => i_signal,
            j => j_signal
        );
end;
```



```
scanDFF_S1 : scanDFF
  port map (
    clock => clock,
    d_in => j_signal,
    serial_input => serial_input,
    q_out => dff_q_out_1,
    selected_mode => selected_mode
  );

scanDFF_S2 : scanDFF
  port map (
    clock => clock,
    d_in => i_signal,
    serial_input => dff_q_out_1,
    q_out => dff_q_out_2,
    selected_mode => selected_mode
  );

scanDFF_S3 : scanDFF
  port map (
    clock => clock,
    d_in => dff_q_out_3,
    serial_input => dff_q_out_2,
    q_out => dff_q_out_3,
    selected_mode => selected_mode
  );

scanDFF_S4 : scanDFF
  port map (
    clock => clock,
    d_in => dff_q_out_4,
    serial_input => dff_q_out_3,
    q_out => dff_q_out_4,
    selected_mode => selected_mode
  );

serial_output <= dff_q_out_4;


end architecture;
```

code_snippet_03




Δοκιμή και Αξιοπιστία Ηλεκτρονικών Συστημάτων

 
Scan Testing Circuit Ερώτημα 1.1 : Υλοποίηση TRCUT



Συνθέτοντας το κύκλωμα [code_snippet_03](#) στο quartus προκύπτει η σχεδίαση [screen_03](#) σε επίπεδο RTL. Λόγω της απλότητας του κυκλώματος με ευκολία εποπτικά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ταυτίζεται με την σχεδίαση που καναμε εμείς στο αρχικό στάδιο.

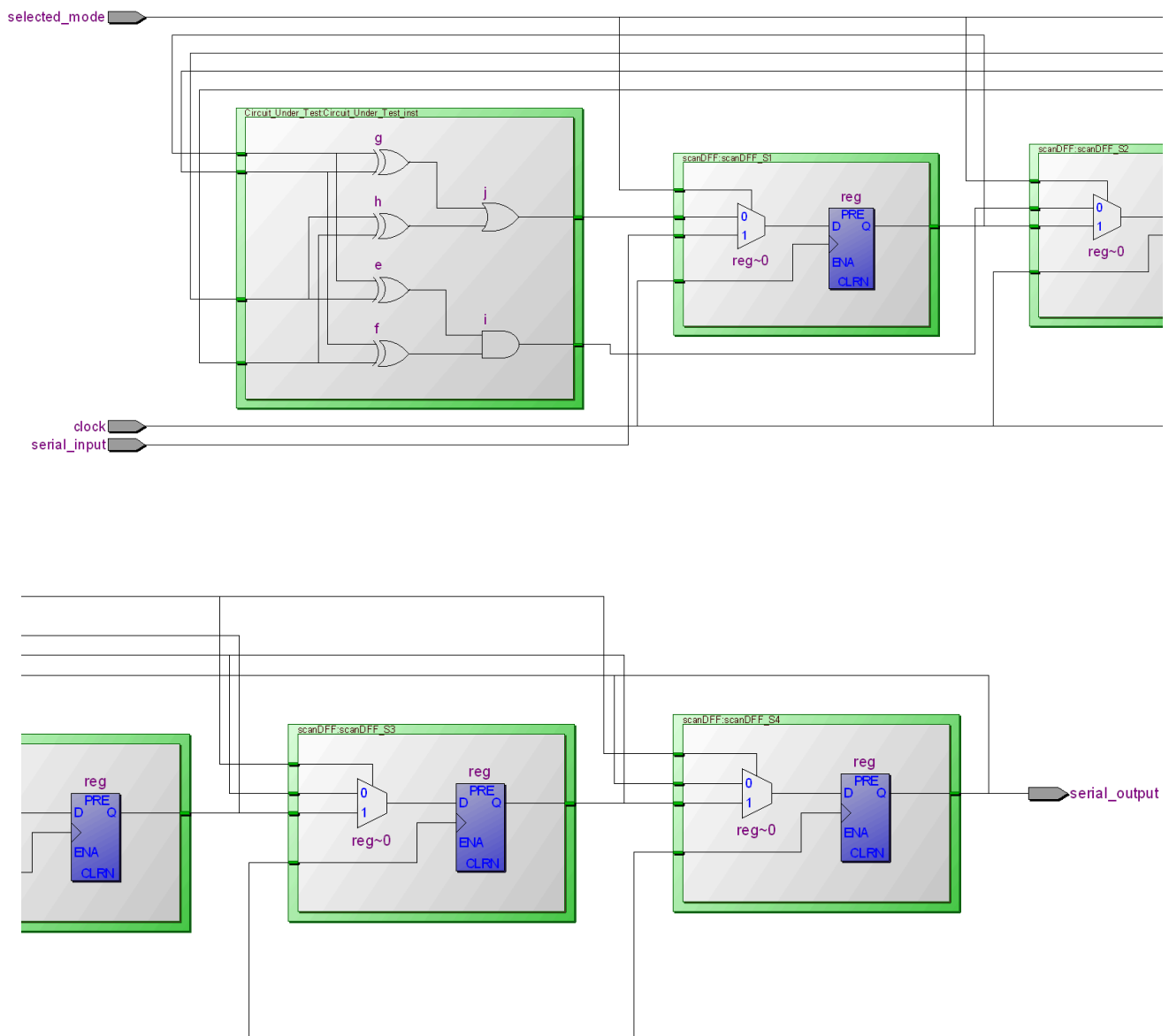

screen_03

 

Ερώτημα 1.2 :

Υλοποίηση Testbench για το TRCUT

Ο παρακάτω κώδικας ([code snippet 04](#)) δημιουργεί ένα testbench το οποίο φορτώνει σειρικά τα scanDFF με τον πίνακα αλήθειας του CUT και ακολουθώντας την μέθοδο του scan testing εξετάζει την ορθή λειτουργία του κυκλώματος.

Λεπτομερής εξήγηση των σταδίων της εξομοίωσης θα γίνει παραθέτοντας στιγμιότυπα αποκρίσης σημάτων μετά την εκτέλεση testbench

```
LIBRARY ieee ;
LIBRARY std ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
USE ieee.std_logic_arith.all ;
USE ieee.std_logic_textio.all ;
USE ieee.STD_LOGIC_UNSIGNED.all ;
USE ieee.std_logic_unsigned.all ;
USE std.textio.all ;

entity scan_testing_testbench is
end entity;

architecture testbench of scan_testing_testbench is


    component Test_Ready_Circuit_Under_Test is
        port(
            clock          : in std_logic;
            serial_input    : in std_logic;
            selected_mode   : in std_logic;
            serial_output   : out std_logic
        );
    end component;

    signal serial_input, selected_mode, serial_output : std_logic := 'X';
    signal clock : std_logic := '1';

    type std_logic_vector_array is array (0 to 15) of std_logic_vector(3 downto 0);
    signal truth_table : std_logic_vector_array;

    type std_logic_vector_array1 is array (0 to 15) of std_logic_vector(3 downto 0);
    signal serial_output_log : std_logic_vector_array1;

     signal tb_line: std_logic_vector(3 downto 0) := "0000";
```



```
signal first_execution : boolean := true;

signal correct_circuit_output : std_logic := 'X';

signal test_bit : std_logic;

signal a,b,c,d,e,f,g,h,ii,j : std_logic := 'X';

begin

  DUT : Test_Ready_Circuit_Under_Test
    port map (
      clock      => clock,
      serial_input  => serial_input,
      selected_mode => selected_mode,
      serial_output => serial_output);

  clock <= not clock after 2.5 ns;

  process is
  begin

    if first_execution then first_execution <= false;


    -- truth table initialization
    for i in 0 to 15 loop
      truth_table(i) <= tb_line;
      tb_line <= tb_line + '1';
      wait for 5 ns;
    end loop;

    -- Checking serial is working
    wait for 2.5 ns;
    serial_input <= '0';
    selected_mode <= '1';
    wait for 5 ns;

    serial_input <= not serial_input;
    wait for 5 ns;

    serial_input <= not serial_input;
    wait for 5 ns;

     serial_input <= not serial_input;
    wait for 5 ns;
```



```
serial_input <= 'X';
wait for 5 ns;

-- Scan Testing
for i in 0 to 15 loop
  for j in 0 to 3 loop
    serial_input <= truth_table(i)(j);
    wait for 5 ns;
  end loop;
  selected_mode <= '0';
  wait for 5 ns;
  selected_mode <= '1';
end loop;

serial_input <= 'X';

else
  wait for 5 ns;
end if;
wait;
end process;

process is
begin

  wait for 135 ns;


  -- serial_output_log_fill
  for i in 0 to 15 loop
    for j in 0 to 3 loop
      serial_output_log(i)(j) <= serial_output;
      wait for 5 ns;
    end loop;
    --ignore last one bit from serial
    wait for 5 ns;
  end loop;

  --- results confirm

  for i in 0 to 15 loop
    a <= truth_table(i)(3);
    b <= truth_table(i)(2);
    c <= truth_table(i)(1);
    d <= truth_table(i)(0);

    wait for 5 ns;

    e <= a xor b;
    f <= c xor d;
```

 

```
g <= a xor c;
h <= b xor d;

wait for 5 ns;

ii <= e and f;
j <= g or h;

wait for 5 ns;


if (serial_output_log(i)(3) = j) and (serial_output_log(i)(2) = ii)
then
    correct_circuit_output <= '1';
else
    correct_circuit_output <= '0';
end if;

wait for 5 ns;
end loop;

correct_circuit_output <= 'X';
wait;
end process;

end architecture;
```


code_snippet_04

 

Στιγμιότυπα Testbench και επεξήγηση

Τα σήματα που μας ενδιαφέρουν στην εξομοίωση μας είναι τα εξής :

- **clock** : Το σήμα ρολογιου του για το TRCUT. Έχει επιλεγεί περίοδος ρολογιού 5 ns και το ρολόι ξεκινάει αρχικοποιημένο στο λογικό '1'. Άρα στην εξομοίωση μας ξεκινώντας από χρόνο $t = 5$ ns και άνα 5 ns στην συνέχεια, αντιστοιχείται θετική ακμή του ρολογιού.
- **selected_mode** : Το σήμα το οποίο καθορίζει την λειτουργία της scan chain. Όταν το σήμα έχει τεθεί στο λογικό '0' και βρισκόμαστε σε θετική ακμή του ρολογιού, τα DFF που αποτελούν την αλυσίδα σάρωσης είτε παίρνουν ως είσοδο D τις εξόδους του κυκλώματος (CUT) είτε ανακυκλώνουν την τιμή που είχα ήδη. Συγκεκριμένα δεδομένου ότι το κυκλωμά μας έχει 2 εξόδους και η αλυσίδα σάρωσης έχει 4 scanDFFs, **όταν το selected_mode βρίσκεται στο λογικό '0' έχει επιλεγεί το πρώτο DFF στην αλυσίδα να δέχεται ως είσοδο την τιμή του σήματος j, το δεύτερο scanDFF να δέχεται ως είσοδο την τιμή του σήματος i, ενώ τα υπόλοιπα δύο να ανακυκλώνουν την τιμή τους.** Όταν το σήμα έχει τεθεί στο λογικό '1', εκτελείται δεξιά ολίσθηση των λογικών τιμών που βρίσκονται αποθηκευμένες μέσα στο εκάστοτε flip-flop.
- **serial_input** : Το σήμα του οποίου η λογική τιμή είναι συνδεδεμένη στην σειριακή είσοδο του πρώτου scanDFF, δηλαδή στην είσοδο της αλυσίδας scan chain. Μέσω αυτού το σήματος φορτώνουμε την αλυσίδα σάρωσης με τις επιθυμητές λογικές τιμές.
- **serial_output** : Το σήμα του οποίου η λογική τιμή αντιστοιχεί στην σειριακή έξοδο της αλυσίδας scan chain, δηλαδή στην έξοδο Q του τελευταίου scanDFF της σειριακής μας αλυσίδας. Μέσω αυτού του σήματος παίρνουμε τις αποκρίσεις του κυκλώματος μας τις οποίες θα τις χρησιμοποιήσουμε για επιβεβαίωση της λειτουργίας του σε δεύτερο χρόνο.
- **truth_table** : Αυτό το σήμα είναι ουσιαστικά ένας πίνακας 16 θέσεων από σήματα των 4ων bit. Όπως προδίδει το όνομα του χρησιμοποιείται για να δημιουργουν όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί εισόδου για το κυκλωμά μας και να φορτωθούν μέσω αυτού στην αλυσίδα σάρωσης για να εξετάσουμε την ορθή λειτουργία του CUT.
- **scanDFFregs**: Σε αυτό το σήμα ομαδοποιούνται όλα τα scanDFFs της αλυσίδας σάρωσης μας με την σειρά που βρίσκονται στην αλυσίδα σάρωσης, έτσι ώστε να τα βλέπουμε εποπτικά σαν έναν καταχωρητή των 4ων bit και να μπορούμε εύκολα να βλέπουμε ποιο διάνυσμα εισόδου για το κυκλωμα μας είναι φορτωμένο στην αλυσίδα σάρωσης κάθε δεδομένη στιγμή αλλά και το εάν οι αποκρίσεις του cut αποθηκεύτηκαν την επιθυμητη χρονική στιγμή επιτυχώς μέσα στην αλυσίδα σάρωσης.

 

- **serial_output_log** : Αυτό το σήμα είναι ουσιαστικά ένας πίνακας 16 θέσεων ο οποίος αποθηκεύει τις λογικές τιμές της σειριακής εξόδου της αλυσίδας σάρωσης προκειμένου να μπορέσει μετά να γίνει επαλήθευση των αποκρίσεων του κυκλώματος μας. Το σε τι αντιστοιχούν οι τιμές που αποθηκεύει αλλά και το πως συλλέγονται θα εξηγηθεί στην συνέχεια.
- **correct_circuit_output** : Το σήμα αυτό χρησιμοποιείται για να δείξει ότι οι τιμές που συλλέχθηκαν από την αλυσίδα σάρωσης ως αποτέλεσμα της φόρτωσης της με τον πίνακα αλήθειας του CUT είναι σωστές. Συγκεκριμένα όταν έχει τελειώσει το scan testing και έχουν συλλεχθεί οι αποκρίσεις του CUT από την αλυσίδα σάρωσης, συγκρίνουμε τα αποτελέσματα που συλλέξαμε από την αλυσίδα σάρωσης με τις εξόδους του CUT δεχομένο ως είσοδο τα ίδια διανύσματα που φορτώσαμε στην αλυσίδα σάρωσης. Αν οι αποκρίσεις του CUT για το ίδιο διάνυσμα ως είσοδο ταυτίζονται θέτουμε το εν λογο σήμα στο λογικό '1' αλλιώς το θέτουμε στο λογικό '0'. Ζητούμενο προφανώς είναι το συγκεκριμένο σήμα για όλες τις συγκρίσεις που θα γίνουν να βρίσκεται στο λογικό '1'.

Στην συνέχεια θα παρουσιαστούν στιγμιότυπα από την εξομοίωση του κυκλώματος με την χρήση testbench.

Όλα τα στιγμιότυπα προέρχονται από την ίδια εξομοίωση και το καθένα είναι η συνέχεια στο χρόνο του προηγούμενου.



Το scale της προσομοίωσης έχει επιλεγθεί να έχει βήμα τα 5 ns (κάθε άσπρη γραμμή) για να ταυτίζεται και με την περίοδο λειτουργίας του ρολογιού και να είναι εύκολη η οπτική κατανόηση των πεπραγμένων.



Δοκιμή και Αξιοπιστία Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Scan Testing Circuit

Ερώτημα 1.2 : TRCUT Testbench

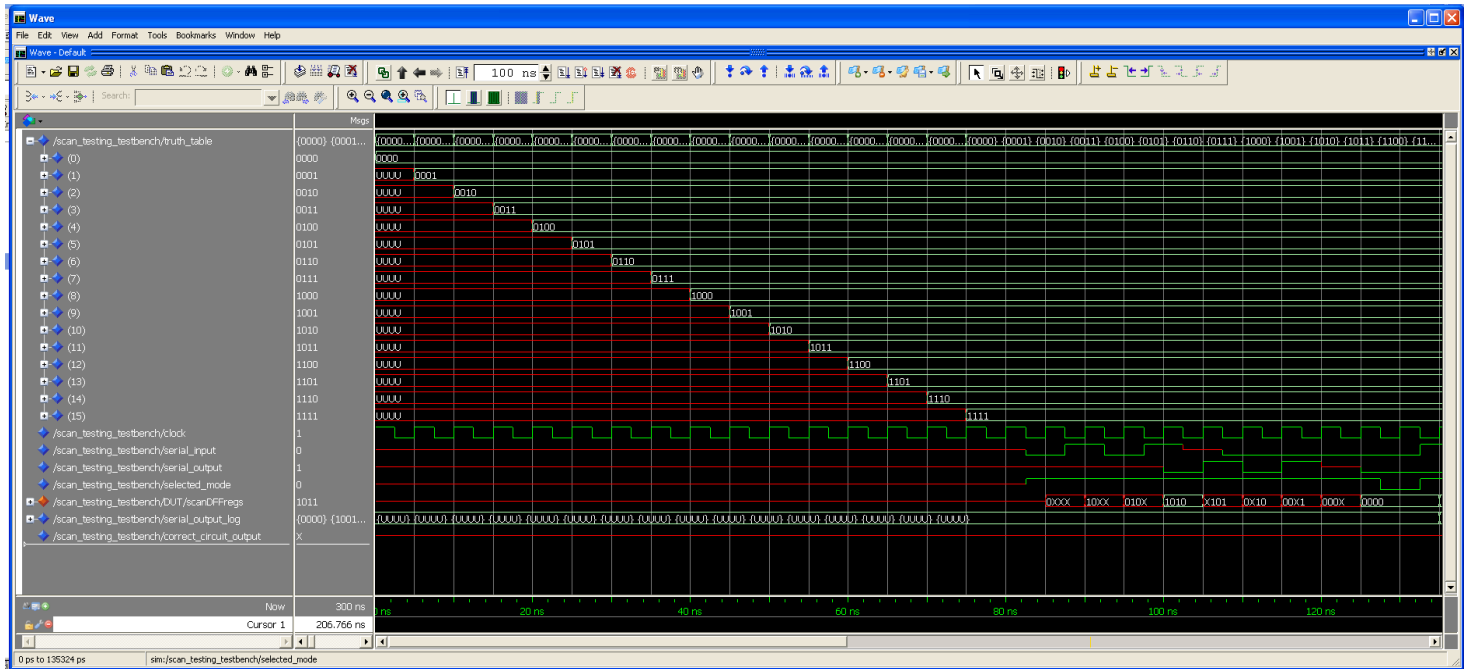 

Στιγμιότυπο 1

Στο παραπάνω στιγμιότυπο εμφανίζεται η αρχή της εξομοίωσης μας. Απο την χρονική στιγμή $t_0 = 0\text{ns}$ έως την χρονική στιγμή $t_1 = 75\text{ns}$ δημιουργείται ο πίνακας αλήθειας του κυκλώματος μας και αποθηκεύεται στο σήμα truth table ως ένας πίνακας από `std_logic_vectors(3 downto 0)`.



Στο [code snippet 04](#) στο σημείο κάτω από το σχόλιο `#truth table initialization` βρίσκεται ο κωδικας που αντιστοιχεί στην παραπάνω πράξη.



Δοκιμή και Αξιοπιστία Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Scan Testing Circuit

Ερώτημα 1.2 : TRCUT Testbench

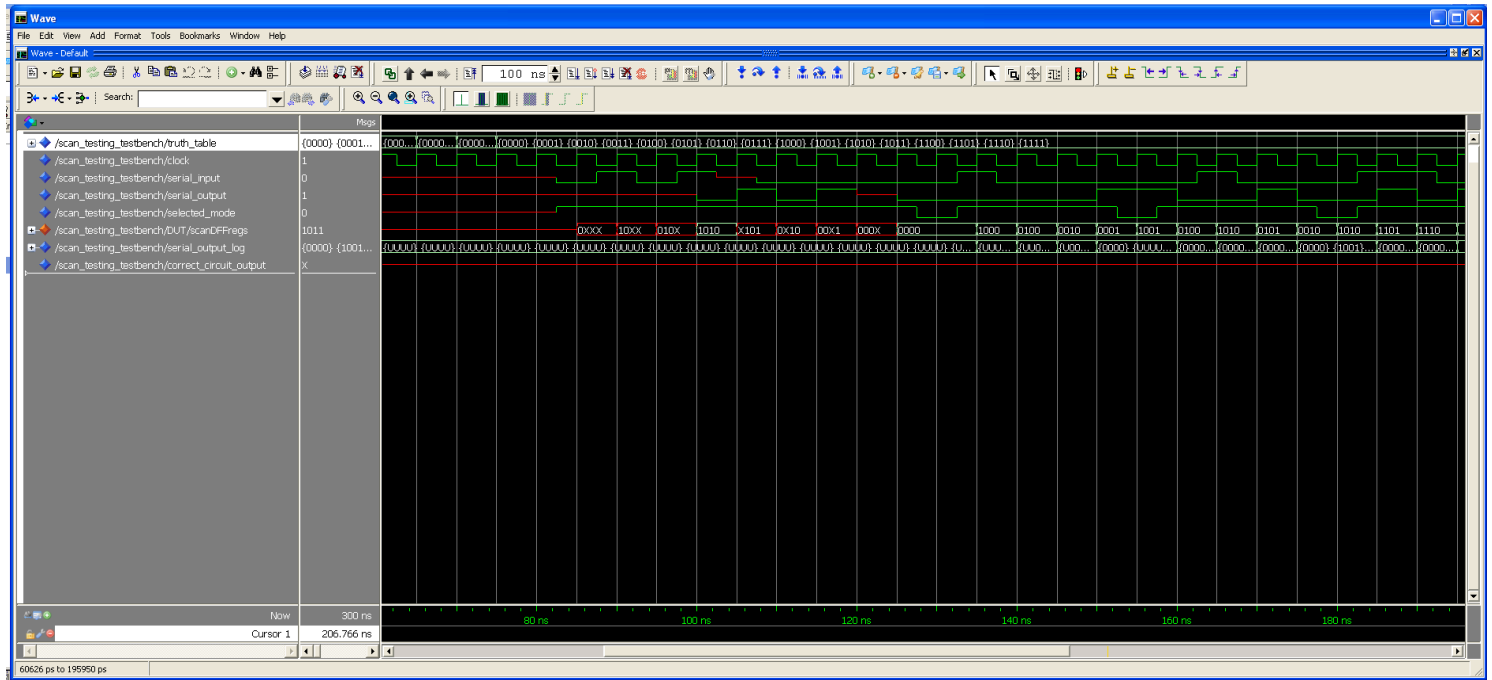 

Στιγμιότυπο 2


Στο παραπάνω στιγμιότυπο την χρονική στιγμή $t = 80 \text{ ns}$ έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία του πίνακα αλήθειας. Επόμενο βήμα είναι η εξέταση του αν η δεξιά ολίσθηση της αλυσίδας σάρωσης μας λειτουργεί όρθα πριν φορτώσουμε τον πίνακα αλήθειας και αρχίσουμε το scan testing.

Αρα :

Την χρονική στιγμή $t = 82.5 \text{ ns}$ θέτουμε το `selected_mode <= '1'` και το σήμα που συνδέεται με την σειριακή είσοδο της αλυσίδας σάρωσης στο `serial_input <= '0'`.

Αρα στην επόμενη θετική ακμή του ρολογιού την χρονική στιγμή $t = 85 \text{ ns}$ θα αρχίσουν να φορτώνονται στην αλυσίδα σάρωσης οι λογικές τιμές του σήματος `serial_input`.

 Με κατάλληλες αλλαγές του σήματος `serial_input` (με διαφορά φάσης 2.5 ns από την θετική ακμή του ρολογιού) φορτώνουμε το λογικό διάνυσμα "1010" στην αλυσίδα σάρωσης πράγμα που γίνεται εμφανές παρατηρώντας τις λογικές τιμές που αποθηκεύονται λόγω της δεξιάς ολίσθησης μέσα στο σήμα `scanDFFregs` μετά από 4 κύκλους ρολογιού.




Αφου έχει φορτωθεί το διάνυσμα αυτό των 4ων bit θέτουμε `serial_input<='X'` **για 5 ns (δηλαδή για μια θετική ακμή ρολογιού)** προκειμένου το ξεχωρίσουμε και να το δούμε σειριακά να βγαίνει από την αλυσίδα σάρωσης.

Στο [code snippet 04](#) στο σημείο κάτω από το σχόλιο `#Checking serial is working` βρίσκεται ο κωδικας που αντιστοιχεί στην παραπάνω πράξη.

Μετα απο τα 5 ns όπου το `serial_input <= 'X'` **(την χρονική στιγμή t= 107.5 ns δηλαδή)** και ενώ παραμένει στο `selected_mode <= '1'` (δεξιά ολίσθηση) και αφού επιβεβαιώσαμε οπτικά οτι η αλυσίδα σάρωσης όσον αφορά την σειριακή μετατόπιση λειτουργει οπως αναμενόταν, αρχίζουμε να φορτώνουμε στην αλυσίδα σάρωσης bit ανα bit γραμμές διανυσμάτων του πίνακα αλήθειας που φτιάξαμε προηγουμένως.


Για κάθε διάνυσμα του πίνακα αλήθειας των 4ων bit ανα 5ns και έχοντας διαφορά φάσης με το ρολόι 2.5 ns θέτουμε το `serial_input` να ισούται με το εκάστοτε bit του διανυσματος αυτού **ξεκινώντας απο το λιγότερο σημαντικό bit** , δηλαδή φορτώνουμε σειριακά απο τα δεξιά προς τα αριστερα το κάθε διάνυσμα του πίνακα αλήθειας.

 Προκειμένου να γίνει κατανοητή η λειτουργία της αλυσίδας σάρωσης θα εξηγηθεί βήμα-βήμα η φόρτωση του λογικου διανύσματος '0000' στην αλυσίδα σάρωσης , το πως γίνεται η καταγραφή της απόκρισης του CUT αλλά και το πως βγαίνει το αποτέλεσμα προς τα εξω για επεξεργασία του σε δεύτερο χρόνο.



Επεξήγηση λειτουργίας της αλυσίδας σάρωσης για το πρώτο διάνυσμα εισόδου -> "0000"

 1. Θετική ακμή ρολογιού την χρονική στιγμή $t = 110 \text{ ns}$
 - ο Φορτώνεται το πρώτο bit του διανύσματος "0000" με δεξιά ολίσθηση στην αλυσίδα σάρωσης.
2. Θετική ακμή ρολογιού την χρονική στιγμή $t = 115 \text{ ns}$
 - ο Φορτώνεται το δεύτερο bit του διανύσματος "0000" με δεξιά ολίσθηση στην αλυσίδα σάρωσης.
3. Θετική ακμή ρολογιού την χρονική στιγμή $t = 120 \text{ ns}$
 - ο Φορτώνεται το τρίτο bit του διανύσματος "0000" με δεξιά ολίσθηση στην αλυσίδα σάρωσης.
4. Θετική ακμή ρολογιού την χρονική στιγμή $t = 125 \text{ ns}$
 - ο Φορτώνεται το τέταρτο bit του διανύσματος "0000" με δεξιά ολίσθηση στην αλυσίδα σάρωσης.
5. Χρονική στιγμή $t = 127,5 \text{ ns}$
 - ο Αλλάζουμε το σήμα `selected_mode` στο λογικό '0' έτσι ώστε στην επόμενη θετική ακμή του ρολογιού να συλλέξουμε και να αποθηκεύσουμε την απόκριση του CUT στα πρώτα 2 scanF της αλυσίδας σάρωσης.
6. Θετική ακμή ρολογιού την χρονική στιγμή $t = 130 \text{ ns}$
 - ο Η αλυσίδα σάρωσης ενημερώνεται με το αποτέλεσμα της απόκρισης του κυκλώματος. **Στο πρώτο scanDFF (έχοντας ως σημείο αναφοράς την είσοδο της αλυσίδας σάρωσης) αποθηκεύεται η τιμή της εξόδου j του CUT ενώ στο δεύτερο η τιμή της εξόδου i .** Στα υπόλοιπα 2 scanDFFs απλά έχει ανακυκλωθεί η τιμή τους.
 - ο Επειδή όπως θα φανεί αργότερα **η έξοδος του CUT όταν δέχεται ως είσοδο το λογικό διάνυσμα "0000" (δηλαδή όταν $a=b=c=d = '0'$) είναι το $j = 0$ και $i = 0$** , δεν φαίνεται κάποια οπτική αλλαγή στις τιμές που είναι αποθηκευμένες στο σήμα `scanDFFregs`, όμως τα 2 πρώτα μηδενικά αντιστοιχούν στην απόκριση του CUT και δεν είναι η τιμές του διανύσματος εισόδου !
7. Χρονική στιγμή 132.5 ns
 - ο Αλλάζουμε το σήμα `selected_mode` στο λογικό '1' έτσι ώστε στην επόμενη θετική ακμή του ρολογιού να αρχίσει να φορτώνεται η επομένη γραμμή του πίνακα αλήθειας ενώ παράλληλα θα αρχίσει να βγαίνει έξω από την αλυσίδα σάρωσης με δεξιά ολίσθηση το λιγότερο σημαντικό bit του πρώτου διανύσματος του πίνακα αλήθειας "κουβαλώντας" μέσα του στα 2 πρώτα bits την αποκρίση του κυκλώματος σε αυτό. **Δηλαδή κάθε 4 bits που βγαίνουν από την αλυσίδα σάρωσης, τα πρώτα 2 στο διάνυσμα εξόδου είναι η απόκριση του CUT σε κάποιο διάνυσμα που δέχτηκε ως είσοδο.**




8. Χρονική στιγμή $t = 135$ ns

- Σε αυτό το σημείο επαναλαμβάνεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε προηγουμένως, ξεκινώντας πάλι από το βήμα 1, με ως είσοδο στην αλυσίδα το επόμενο διάνυσμα του πίνακα αλήθειας, δηλαδή το "0001" έως ότου φορτώσουμε όλα τα διανύσματα του πίνακα αλήθειας που απαιτούνται για ένα κυκλωμα των 4ων εισόδων.

Με κατάλληλο συγχρονισμό στο test bench μας έχουμε φροντίσει από την θετική ακμή του ρολογιού που βρίσκεται την χρονική στιγμή $t = 135$ ns και μετά, να αποθηκεύουμε στο σήμα serial_output_log την σειριακή έξοδο της αλυσίδας σάρωσης σε κάθε θετική ακμή του ρολογιού **εκτός από την θετική ακμή του ρολογιού κάθε χρονική στιγμή που η αλυσίδα βρίσκεται σε capture_mode και αρα δεν γίνεται δεξιά ολίσθηση αλλά παραμένει σταθερή η προηγούμενη τιμή που είχε στο τελευταίο της scanDFF ως έξοδος πάλι**. Δηλαδή πρακτικά, μόνο όταν γίνεται δεξιά ολίσθηση αποθηκεύουμε την έξοδο της αλυσίδας σάρωσης.

Στο [code snippet 04](#) στο σημείο μετά το σχόλιο #serial_output_log_fill βρίσκεται ο κωδικας που αντιστοιχεί στην παραπάνω πράξη.

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται λεπτομερώς το πως αποθηκεύεται η σειριακή έξοδος της αλυσίδας σάρωσης στο διάνυσμα serial_output_log αλλά και το πως αγνοείται για έναν κύκλο ρολογιού το σήμα στην έξοδο αυτής, όταν είμαστε σε capture mode.

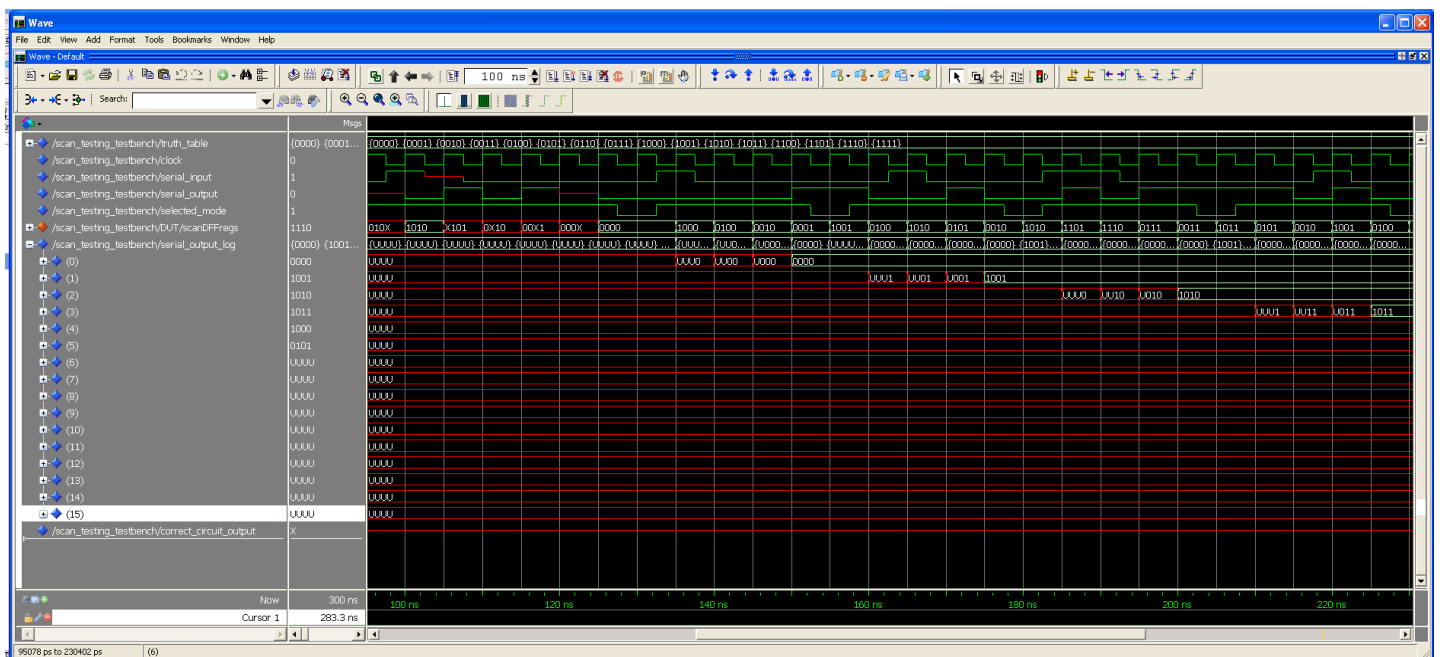


Στιγμιότυπο 4




Δοκιμή και Αξιοπιστία Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Scan Testing Circuit


Ερώτημα 1.2 : TRCUT Testbench

 

Στα παρακάτω στιγμιότυπα φαίνεται η λειτουργία της αλυσίδας σάρωσης, επιτελώντας όλη την λειτουργικότητα που αναφέρθηκε προηγουμένως , για όλα τα διανύσματα του πίνακα αλήθειας που απομένουν.

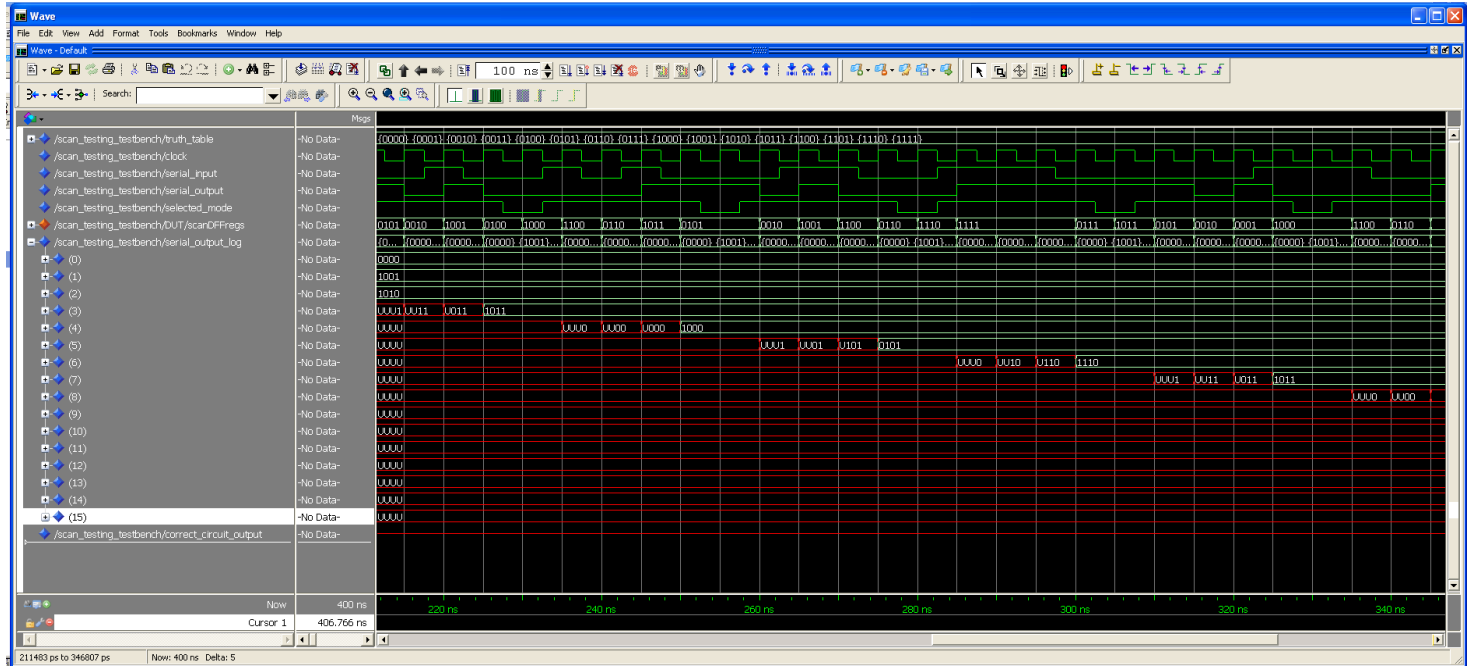

Στιγμιότυπο 5

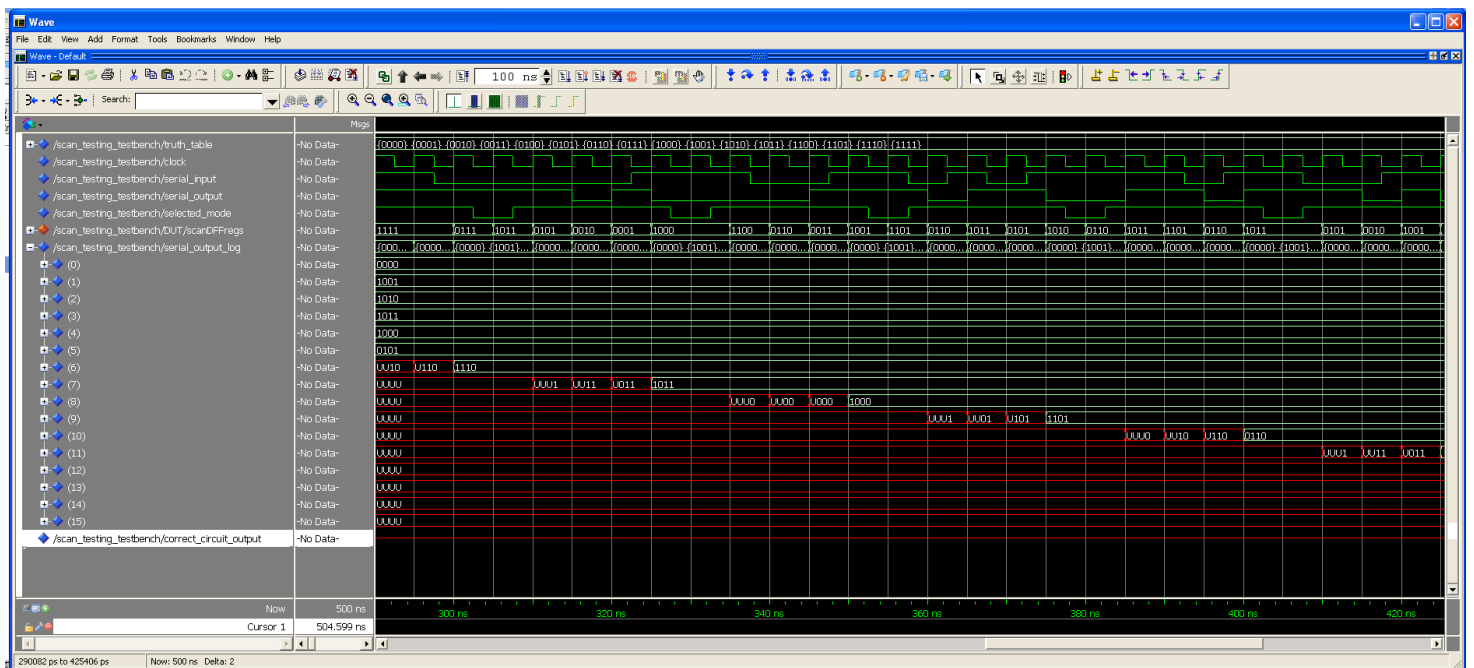



Στιγμιότυπο 6




Δοκιμή και Αξιοπιστία Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Scan Testing Circuit


Ερώτημα 1.2 : TRCUT Testbench

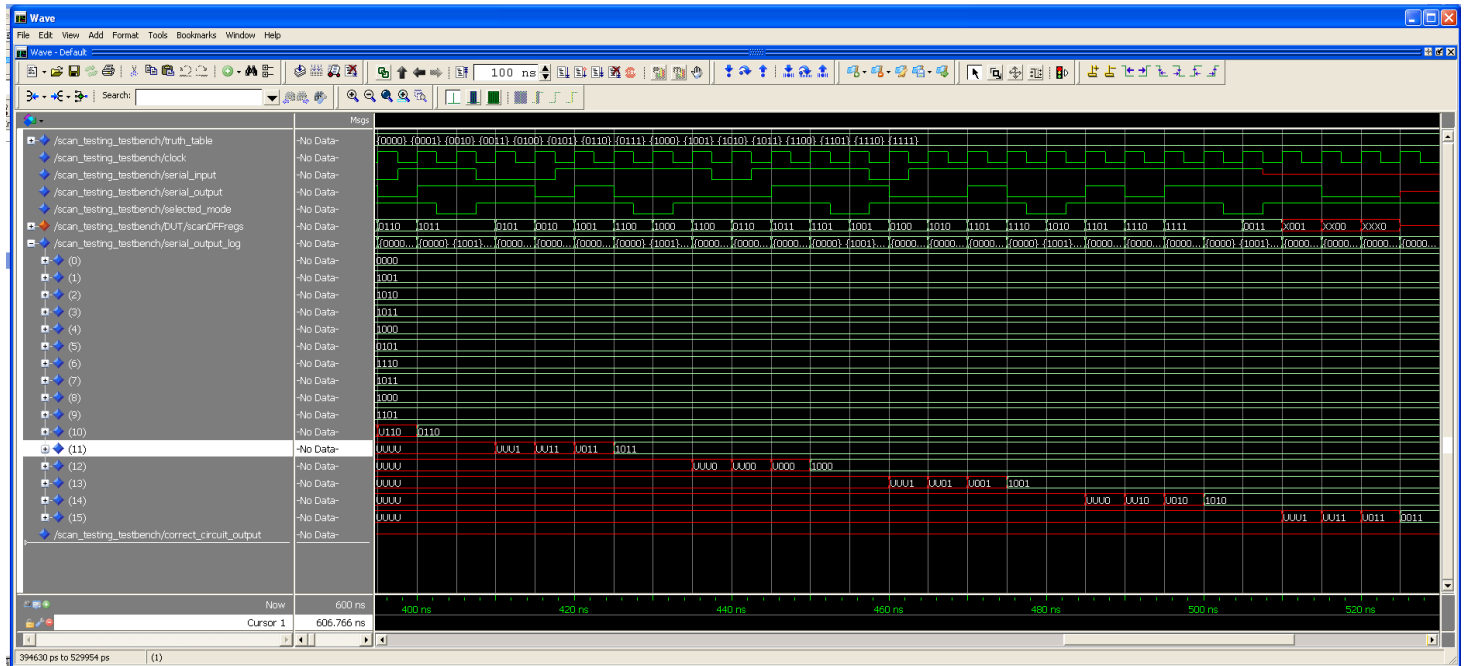 

Στιγμιότυπο 7

 

Στιγμιότυπο 8

 

Την χρονική στιγμή $t = 500 \text{ ns}$ παρατηρούμε ότι έχει φορτωθεί στην αλυσίδα σάρωσης και το τελευταίο διάνυσμα του πίνακα αλήθειας ενώ την χρονική στιγμή $t = 525 \text{ ns}$ έχουν “βγει” και συλλεχθεί από την αλυσίδα σάρωσης όλα τα διανύσματα που μας ενδιαφέρουν.

Για να είναι πιο εμφανές το σημείο που τελειώνει να δέχεται ως είσοδο η αλυσίδα σάρωσης διανύσματα του πίνακα αλήθειας, μετά το τελευταίο διάνυσμα “1111” θέτουμε την σειριακή είσοδο της αλυσίδας σάρωσης να δέχεται ως είσοδο το σήμα ‘X’.

Τέλος με κώδικα στο testbench συγκρίνουμε τις αποκρίσεις της αλυσίδας σάρωσης με τις αναμενομενες αποκρίσεις του κυκλώματος και αν το αποτέλεσμα είναι σωστό θέτουμε το σήμα `correct_circuit_output` στο λογικό ‘1’.

Στο [code snippet 04](#) στο σημείο κάτω από το σχόλιο `#results confirmation` βρίσκεται ο κωδικας που αντιστοιχεί στην παραπάνω πράξη.



Απο την χρονική στιγμή $t = 550 \text{ ns}$ εως και την χρονική στιγμή $t = 855 \text{ ns}$ **(χρόνο δηλαδή ίσο με το χρόνο που χρειαστηκε για να επαληθευτούν όλες οι λογικές τιμές του πίνακα αλήθειας με τις αποκρίσεις του κυκλώματος από τον πίνακα `seria_output_log`)** το σήμα `correct_circuit_output` παραμένει συνεχώς στο λογικό 1 , γεγονός που δηλώνει την ορθότητα της αλυσίδας σάρωσης μας αλλά και της εξομοίωσης.

Για οπτικούς λόγους , μετά το πέρας της επαλήθευσης το σήμα `correct_circuit_output` τίθεται στο ‘X’




Δοκιμή και Αξιοπιστία Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Scan Testing Circuit Ερώτημα 1.2 : TRCUT Testbench

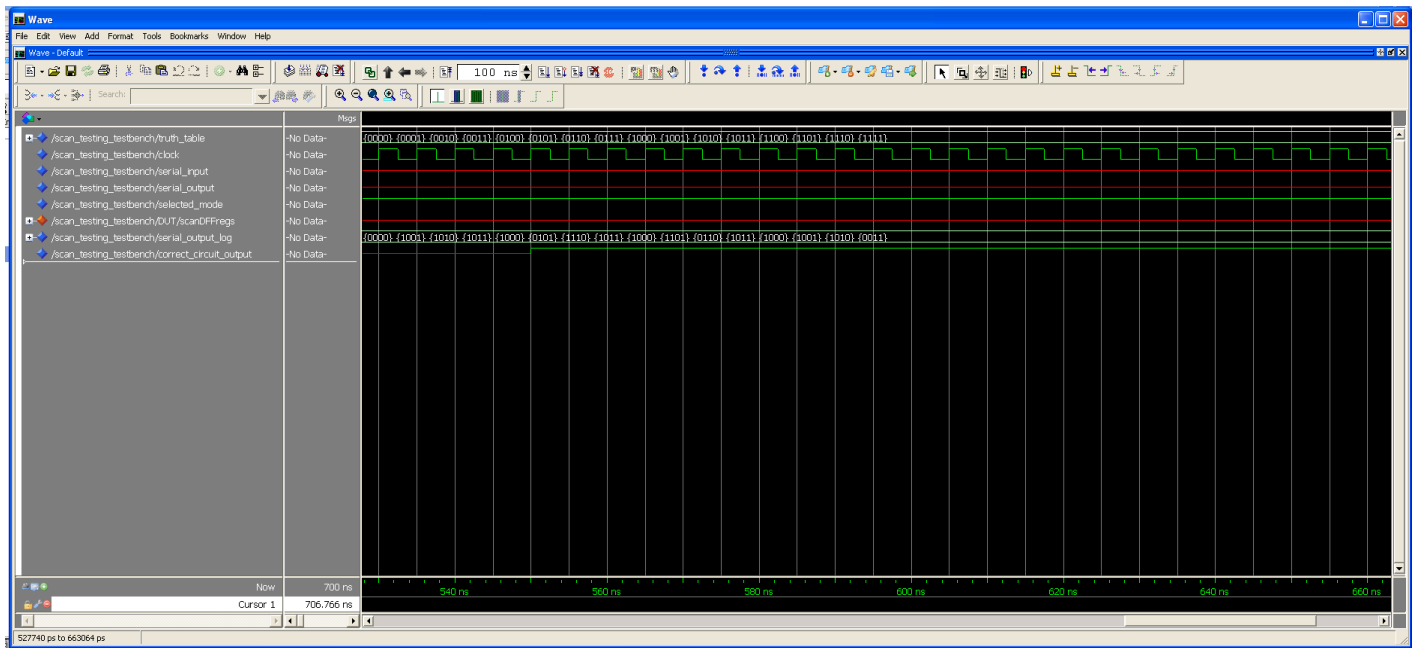 

Στιγμιότυπο 9

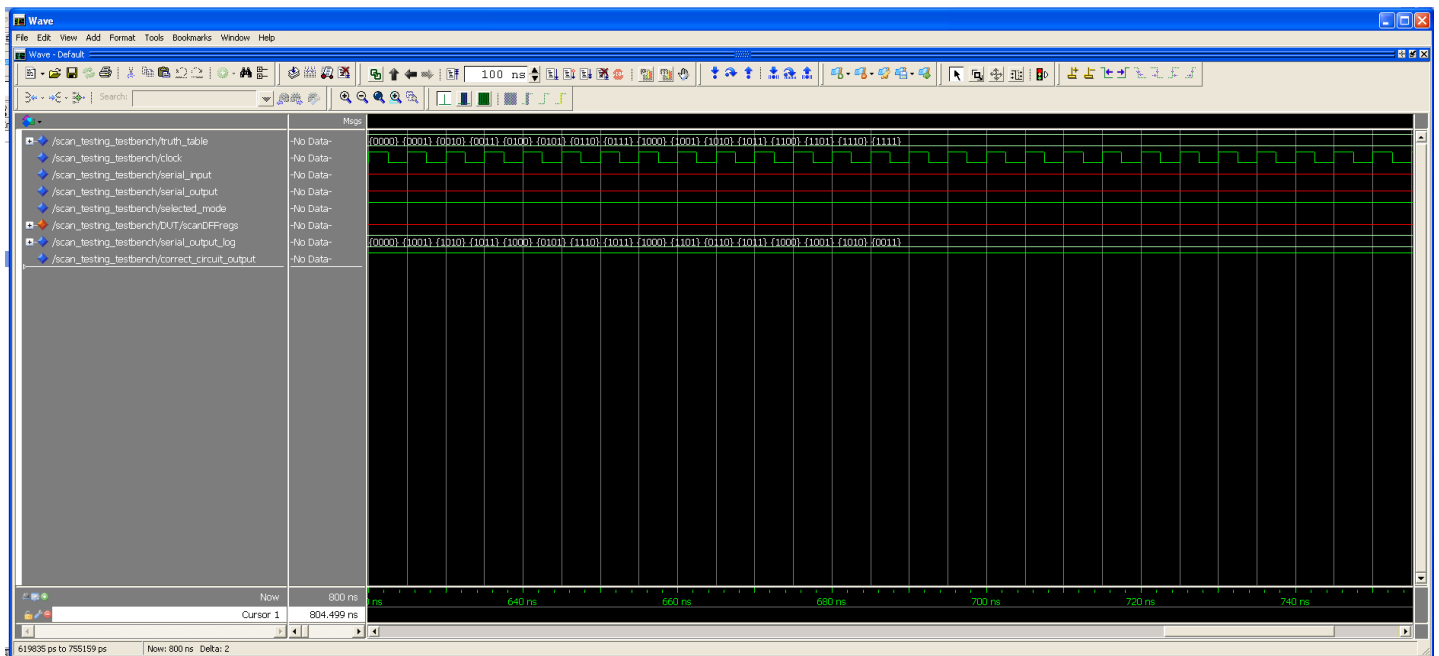



Στιγμιότυπο 10




Δοκιμή και Αξιοπιστία Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Scan Testing Circuit


Ερώτημα 1.2 : TRCUT Testbench

  

Στιγμιότυπο 11

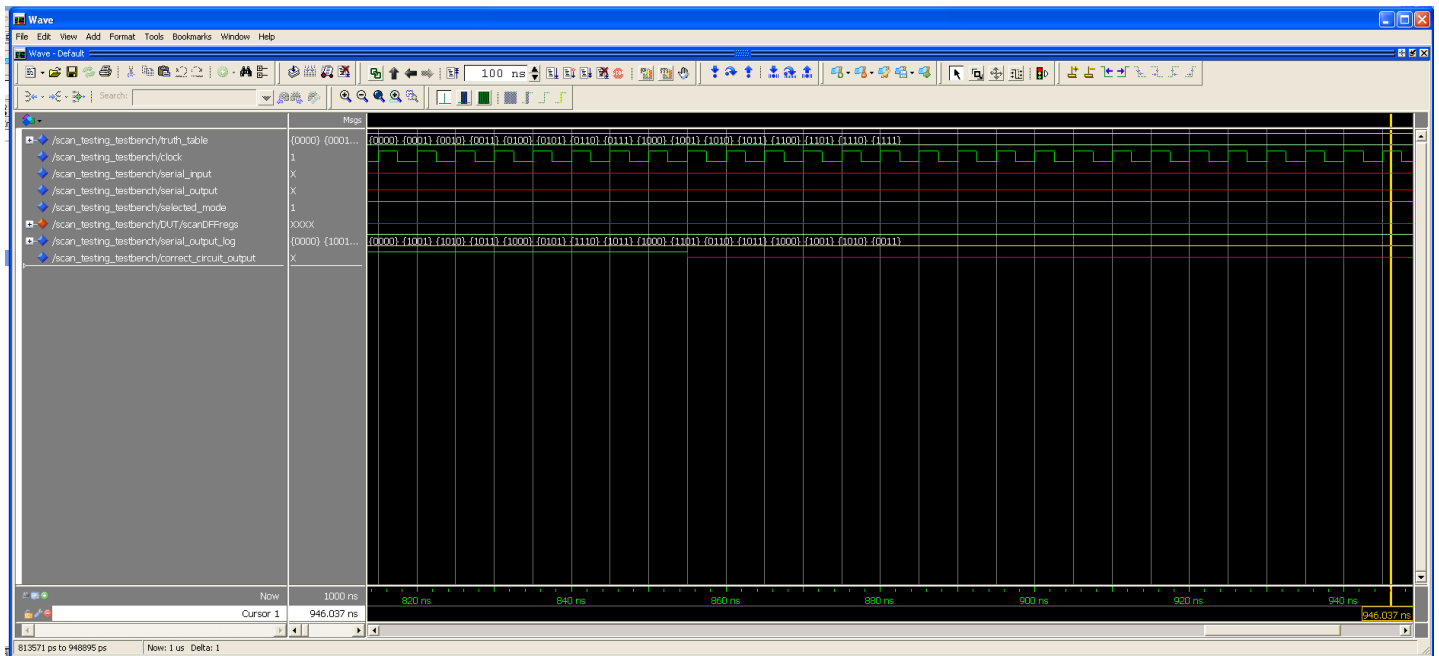

Στιγμιότυπο 12

 

Ερώτημα 1.3 : Χρόνος Scan Testing

Δεδομένου των προηγούμενων ερωτημάτων μπορούμε να συμπεράνουμε ότι μια αλυσίδα σάρωσης για να διεξάγει έλεγχο σωστής λειτουργίας ενός κυκλώματος χρησιμοποιώντας τον πίνακα αλήθειας του χρειάζεται χρόνο :

$$t = t_1 + t_2 + t_3$$

Όπου

$$t_1 = 2^{(\text{Αριθμός_εισόδων_CUT})}$$

Αριθμός στηλών του πίνακα αλήθειας.

$$t_2 = \text{clock_cycle} * (\text{Αριθμός_εισόδων_CUT} + 1)$$

Κύκλοι ρολογιού που χρειάζονται για να φορτωθεί μια γραμμή του πίνακα αλήθειας στην αλυσίδα σάρωσης συν ένα κύκλο ρολογιού που αντιστοιχεί στο capture της γραμμής.

$$t_3 = \text{clock_cycle} * \text{Αριθμός_εισόδων_CUT}$$


Κύκλοι ρολογιού που απαιτούνται για να βγει η τελευταία γραμμή του πίνακα αλήθειας (η οποία θα περιέχει και την απόκριση του κυκλώματος μέσα της) από την αλυσίδα σάρωσης.



Δοκιμή και Αξιοπιστία Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Scan Testing Circuit

Ερώτημα 1.3 Χρόνος Scan Testing

 

Για συχνότητα ρολογιού = 10 Mhz = $10 * 10^6$ Hz έχουμε περίοδο ρολογιού
 $t = 1/10 * 10^6 \text{ second} = 10^{-7} \text{ seconds} = 100 \text{ ns}$ περιόδους ρολογιού.

Χρησιμοποιώντας τον παραπάνω τύπο εύκολα προκύπτει αν N = αριθμός εισόδων κυκλώματος ότι :

$$N=10 \Rightarrow \text{Χρόνος scan testing} = 2^{10} * 10^{-7} * (10 + 1) + 10^{-7} * 10 = 0.0011274 \text{ s}$$

$$N=20 \Rightarrow \text{Χρόνος scan testing} = 2^{20} * 10^{-7} * (20 + 1) + 10^{-7} * 20 = 2.2020116 \text{ s}$$

$$N=30 \Rightarrow \text{Χρόνος scan testing} = 2^{30} * 10^{-7} * (30 + 1) + 10^{-7} * 30 = 3328.59965 \text{ s}$$

$$\begin{aligned} N=40 &\Rightarrow \text{Χρόνος scan testing} \\ &= 2^{40} * 10^{-7} * (40 + 1) + 10^{-7} * 40 = 4507997.6738856 \text{ s} \end{aligned}$$

Είναι εμφανές ότι για $N > 20$ εισόδων σε κάποιο κυκλώμα ή εξέταση όλων των διανυσμάτων του πίνακα αλήθειας του με την μέθοδο scan testing καταλήγει να είναι λόγω χρόνου μη πρακτικά εφαρμόσιμη.



Δοκιμή και Αξιοπιστία Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Scan Testing Circuit

Ερώτημα 1.3 Χρόνος Scan Testing

